
WHY ARE VOLTAGE SOURCES CONNECTED IN PARALLEL?

ELS 2.12

Required kit:
P9901-4D Electricity 1

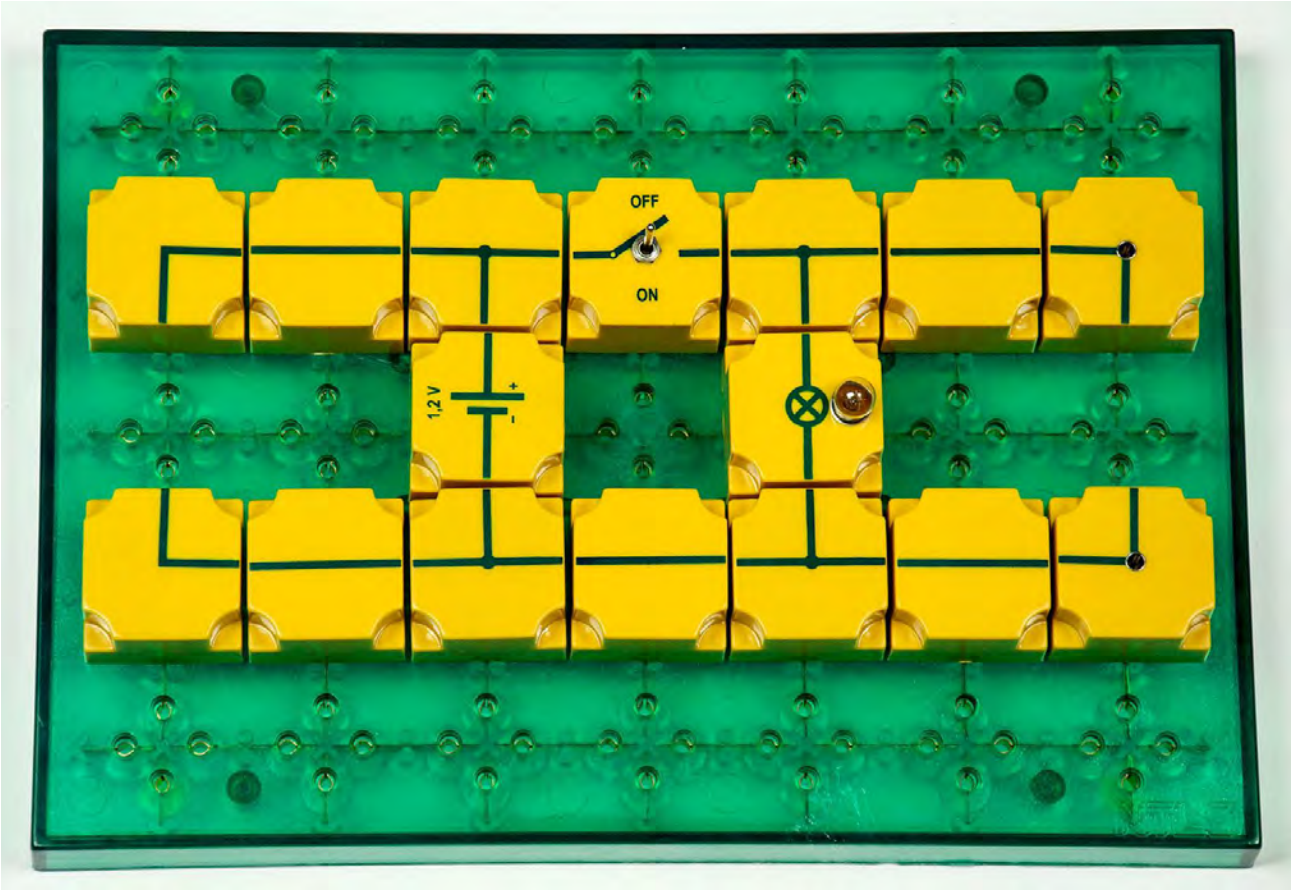

Material:

Item Code	Qty.	Description
P3320-1A	2	Light bulb, 2.5 V/70 mA (1.5 V/50 mA), E10
P3910-1A	1	Plug-in panel, small
P3910-1C	5	PIB wire, straight
P3910-1E	4	PIB wire, T-shaped
P3910-1G	2	PIB wire, angled
P3910-1H	2	PIB wire, angled, with socket
P3910-2A	2	PIB lamp socket E 10
P3910-2K	2	PIB battery (accu) 1.2V
P3910-2R	1	PIB switch, ON/OFF

© Fruhmann GmbH, Austria